
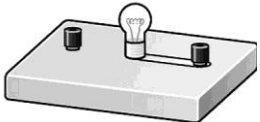
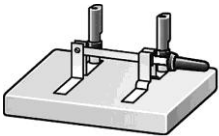
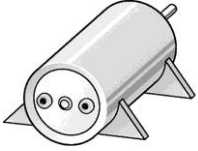
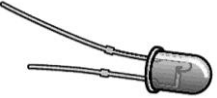
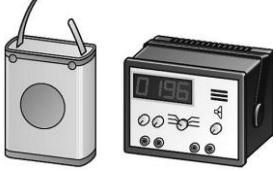


III Schaltzeichen und Schaltplan

1. Ergänze in der Tabelle die fehlenden Schaltzeichen.

Kabel		
Glühlampe		
Schalter		
Motor		
LED		
Spannungsquellen		 <small>Atelier tigercolor Tom Menzel</small>

2. Zeichne einen Schaltplan, in dem eine Glühlampe mit einem Schalter ein und ausgeschaltet werden kann.

Dein Schaltplan:

3. Erkläre die Vorteile der Nutzung von Schaltzeichen und Schaltplänen.